







- Topik 4
- Praktik Pemrograman Smart
   Password Aplikatif dengan Input dan
- Display

Digitalent Scholarship Professional Academy

indobot.co.id

Isi dan elemen dari dokumen ini memiliki hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang

Dilarang menggunakan, merubah, memperbanyak, dan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersil

#### Outline

- PIN (Personal Identification Number)
- Macam-macam Keypad
  - Keypad 4x4
  - Keypad 4x3
  - Keypad 1x4
- Praktik Input Keypad dengan Output Serial Monitor
- LCD (Liquid Crystal Display) //LCD 16X2 I2C
- Praktik Menampilkan teks pada LCD
- Challenges: Praktik Menampilkan Nama Lengkap pada LCD
- Praktik Menampilkan Input Keypad pada LCD
- Membuat Smart Password dengan LCD
- Challenges: Membuat Smart Password dengan
   Output LCD dan LED
- Adafruit SSD1306 OLED //teori
- Menampilkan teks pada OLED
- Menampilkan input Keypad pada OLED
- Membuat Smart Password dengan OLED



#### PIN (Personal Identification Number)

PIN atau *personal identification number* merupakan angka sandi rahasia antara pengguna dan sistem yang dapat digunakan untuk otentikasi pengguna ke sistem. Biasanya, pengguna diharuskan untuk memberikan identifikasi pengguna umum atau bukti dan PIN rahasia untuk mendapatkan akses ke sistem. Beberapa contoh sistem yang menggunakan PIN adalah locker, brangkas, mesin ATM dan lainnya. Kita dapat membuat sistem sandi PIN menggunakan mikrokontroler dan perangkat input seperti keypad.








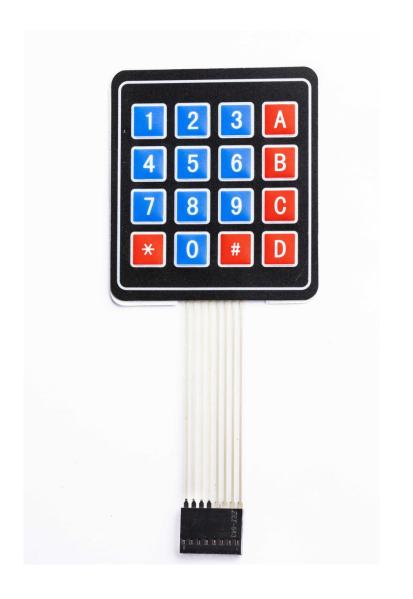
#### Keypad

Keypad adalah kumpulan push button yang dibuat dalam bentuk rangkaian yang terdiri dari input numerik atau alfanumerik dengan jumlah tombol yang terbatas. Keypad numerik hanya berisi tombol karakter angka, dari 0 – 9, sedangkan keypad alfanumerik sama dengan keypad numeric dengan ditambahi karakter alphabet A – D. Kedua tipe keypad ini dilengkapi dengan spesial karakter '\*' dan '#'.




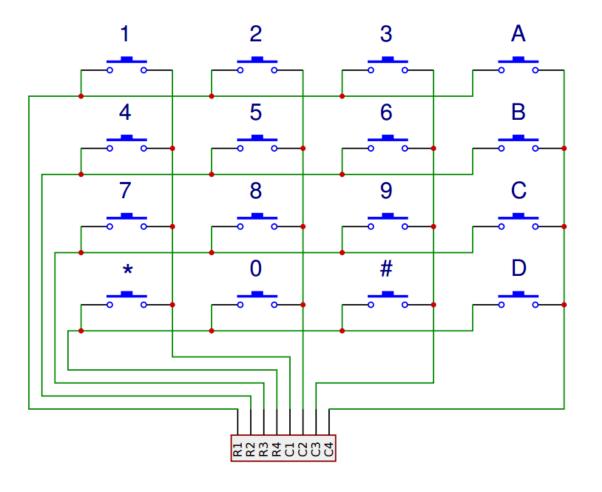

### Jenis-jenis Keypad



Keypad ukuran 3X4

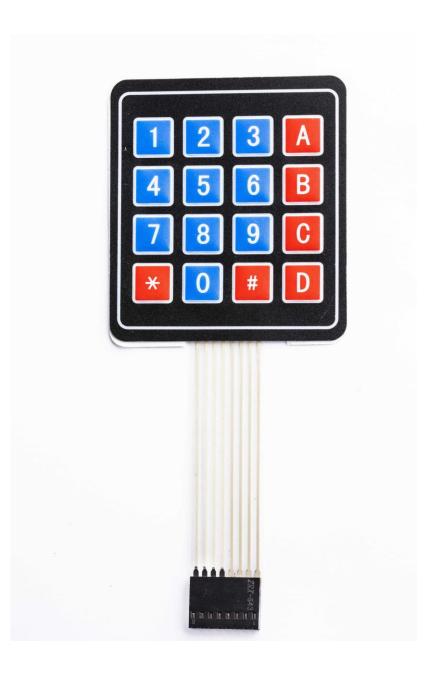


Keypad ukuran 4X4



Keypad ukuran 1X4

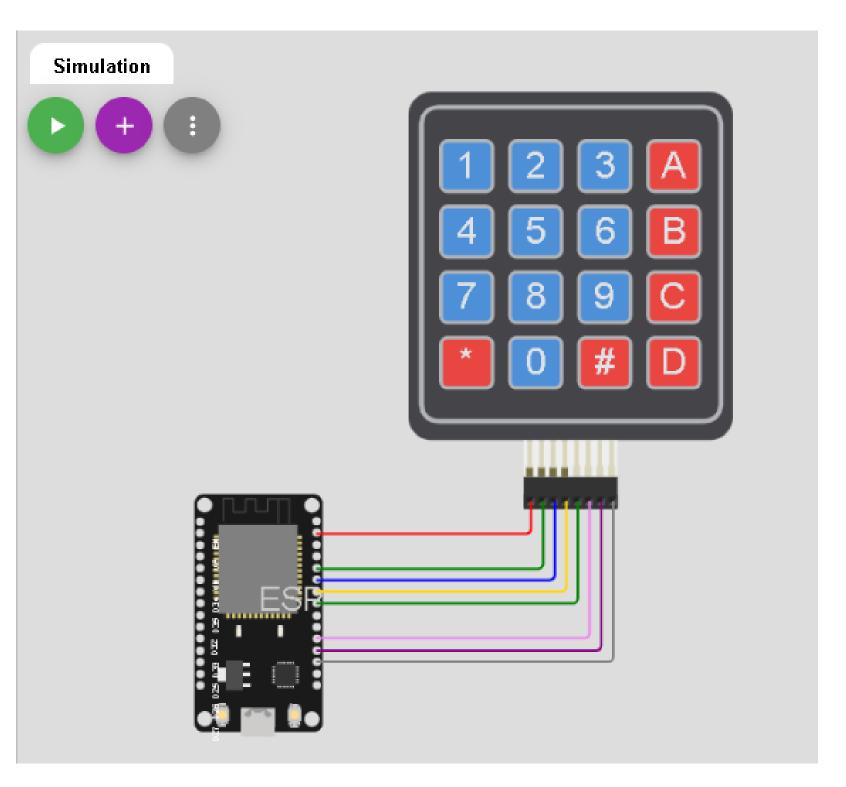
# Praktik Menampilkan Input Keypad Pada Serial Monitor

- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping yang terdiri dari satu keypad.
- Koneksikan Keypad dengan PIN seperti petunjuk ini:
  - o R1 ke D22
  - o R2 ke D21
  - o R3 ke D19
  - o R4 ke D18
  - o C1 ke D5
  - o C2 ke D4
  - o C3 ke D2
  - o C4 ke D15


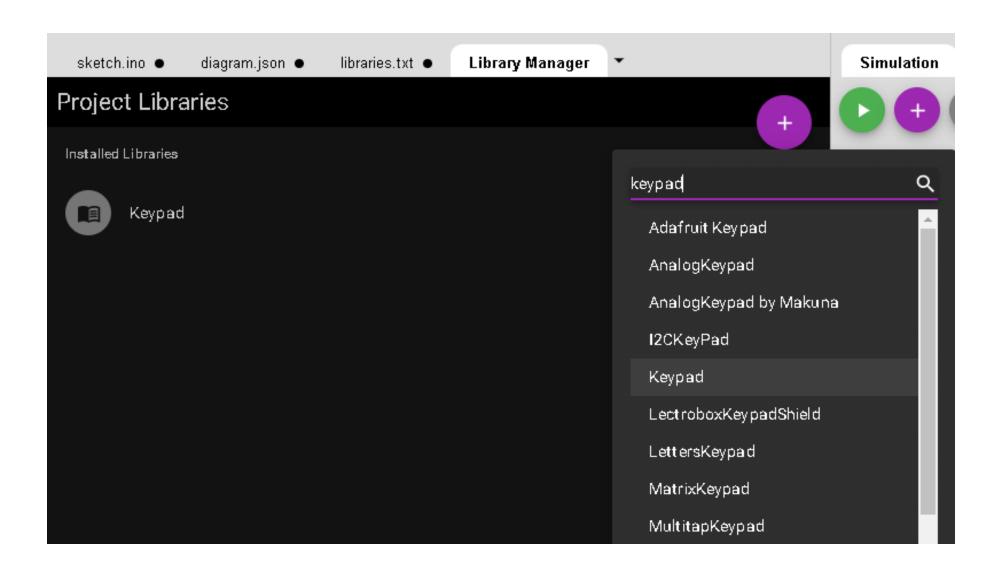
# Praktik Menampilkan Input Keypad Pada Serial Monitor

Tambahkan library Keypad dengan cara klik
 (+) pada Library Manager.



#### **Serial Monitor**


Buatlah kode program seperti pada gambar disamping.

Coding: <u>Download</u>

```
keypad.ino •
                                             Library Manager
               diagram.json •
                               libraries.txt ●
       #include <Keypad.h>
       const uint8 t BARIS = 4; //Jumlah Baris Keypad
       const uint8 t KOLOM = 4; //Jumlah Kolom Keypad
       char keys[BARIS][KOLOM] = {
         { '1', '2', '3', 'A' },
         { '4', '5', '6', 'B' },
         { '7', '8', '9', 'C' },
         { '*', '0', '#', 'D' }
   9
  10
  11
       uint8_t colPins[KOLOM] = { 5, 4, 2, 15 }; // Pins yang terkoneksi dengan
       uint8 t rowPins[BARIS] = { 22, 21, 19, 18 }; // Pins yang terknoneksi deng
  14
       Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, BARIS, KOLOM);
  15
  16
       void setup() {
  17
         Serial.begin(9600);
  18
  19
  20
       void loop() {
  21
         char key = keypad.getKey();
  22
  23
         if (key != NO KEY) {
  24
           Serial.println(key);
  25
  26
  27
```

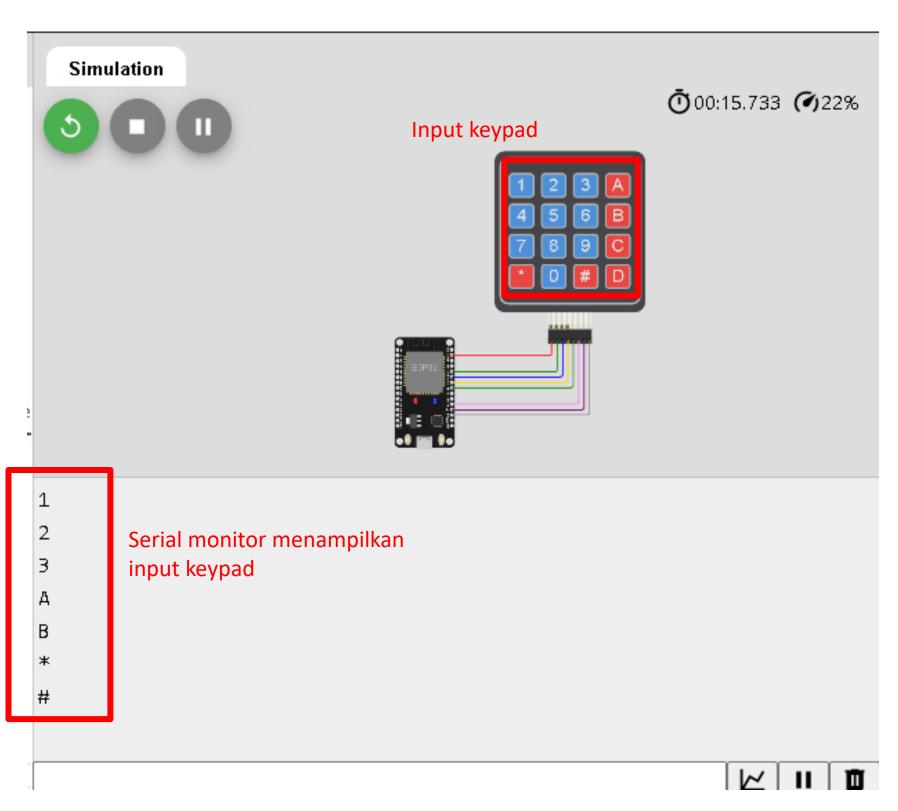
#### **Serial Monitor**

- Untuk memulai simulasi, klik start the simulation
- Klik tombol-tombol pada keypad
- Pada serial monitor akan menampilkan angka atau huruf sesuai dengan tombol yang ditekan


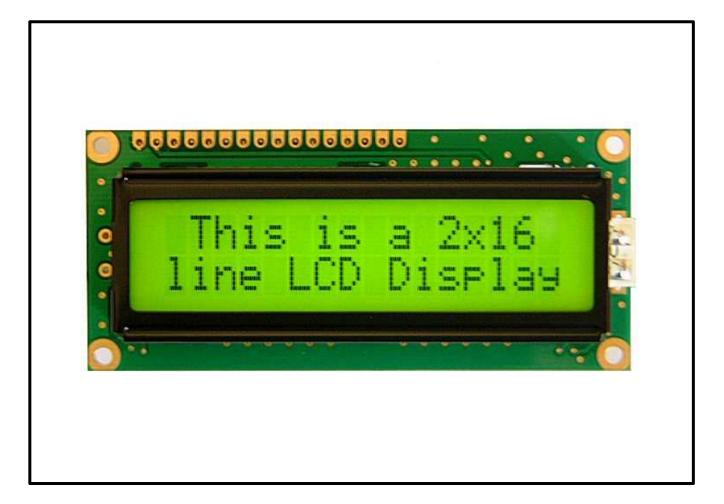
#### LCD (Liquid Crystal Display)


LCD (Liquid Crystal Display) merupakan perangkat yang menggunakan kristal cair berfungsi sebagai penampil data dari mikrokontroler seperti misalnya hasil pengukuran sensor, teks, dan lain-lain. LCD memiliki ukuran yang berbeda-beda diantaranya adalah LCD 16x2 dan 20x4






LCD 16x2 LCD 20x4

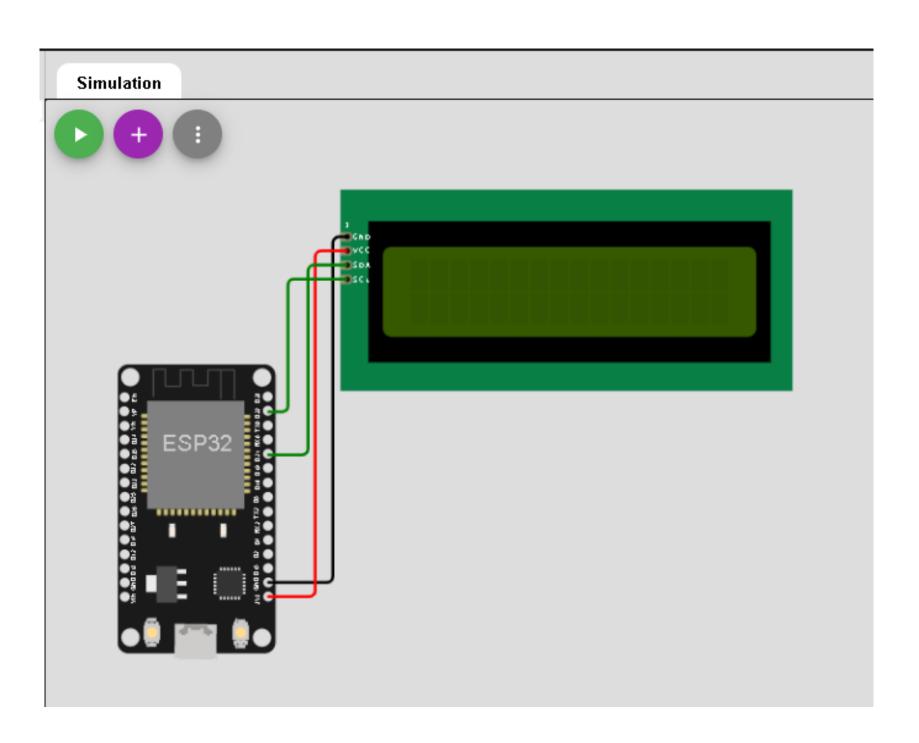- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping, klik add (+) dan pilih LCD 16X2 (I2C).
- Koneksikan pin LCD seperti petunjuk ini:
  - o VCC ke 3V3
  - o GND ke GND
  - o SDA ke D21 (pin SDA)
  - o SCL ke D22 (pin SCL)



 Tambahkan Library Liquid Crystal I2C

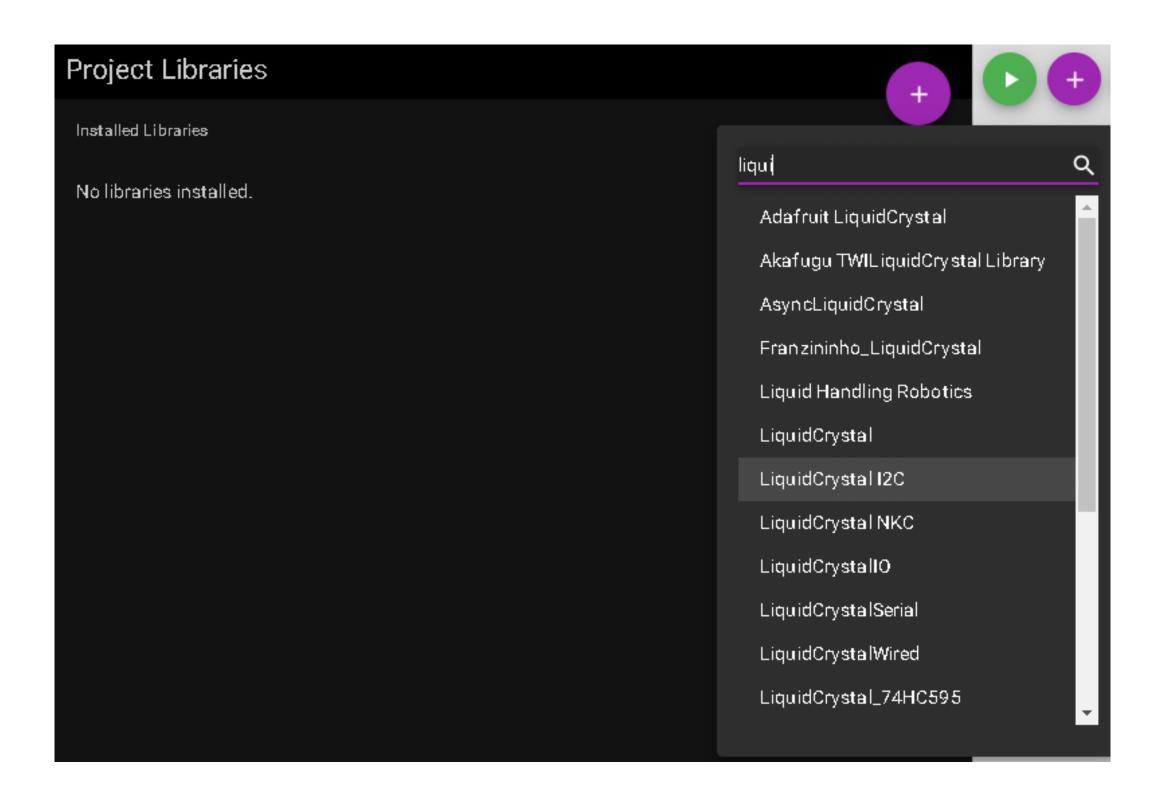


- Buatlah kode program seperti gambar disamping.
- 0x27 adalah address untuk I2C LCD, untuk (16,2) adalah ukuran dari LCD yaitu 16x2.
- Jika misalnya menggunakan LCD ukuran 20x4 maka ukuran diganti menjadi (20,4).
- Lcd.setCursor () adalah fungsi untuk mengatur letak teks akan mulai dicetak
- Lcd.print() adalah fungsi untuk mencetak teks ke LCD.

Coding: <u>Download</u>


```
diagram.json •
                                               Library Manager 📑
sketch.ino •
                               libraries.txt •
        #include <LiquidCrystal_I2C.h>
        LiquidCrystal_I2C lcd(@x27,16,2);
        void setup()
          lcd.init();
          lcd.backlight();
          lcd.setCursor(2,0);
  10
          lcd.print("Hello, world!");
  11
  12
  13
  14
        void loop()
  15
  16
  17
  18
```

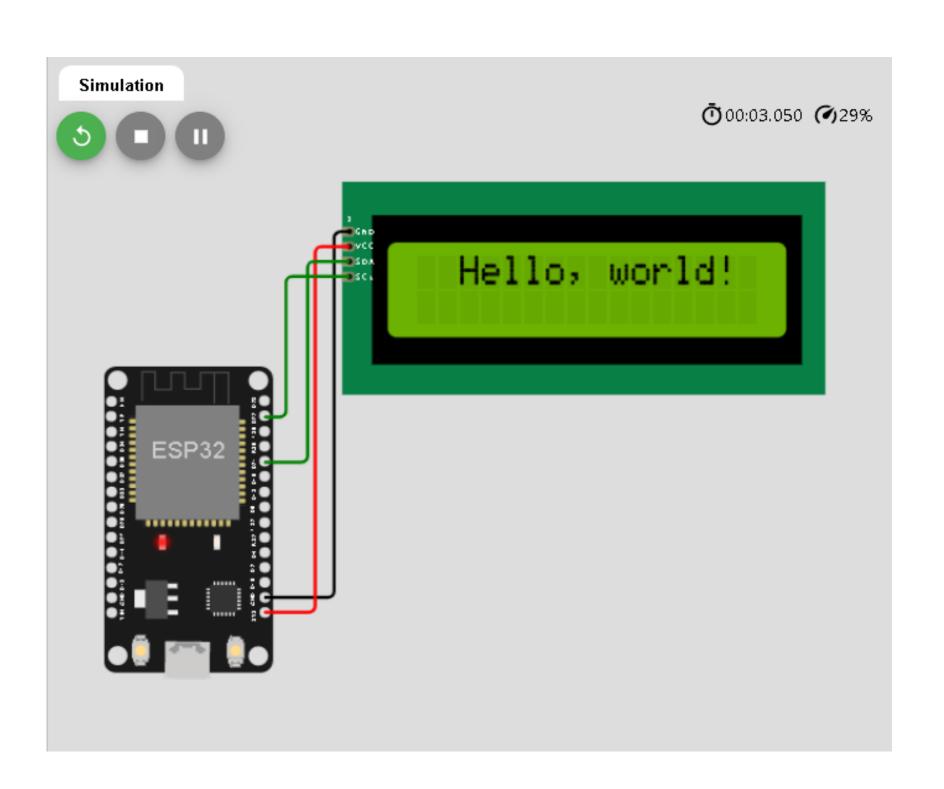- Untuk memulai simulasi, klik start the simulation.
- LCD akan menampilkan teks "Hello, world!" Sama seperti yang ditulis di fungsi lcd.print pada program.



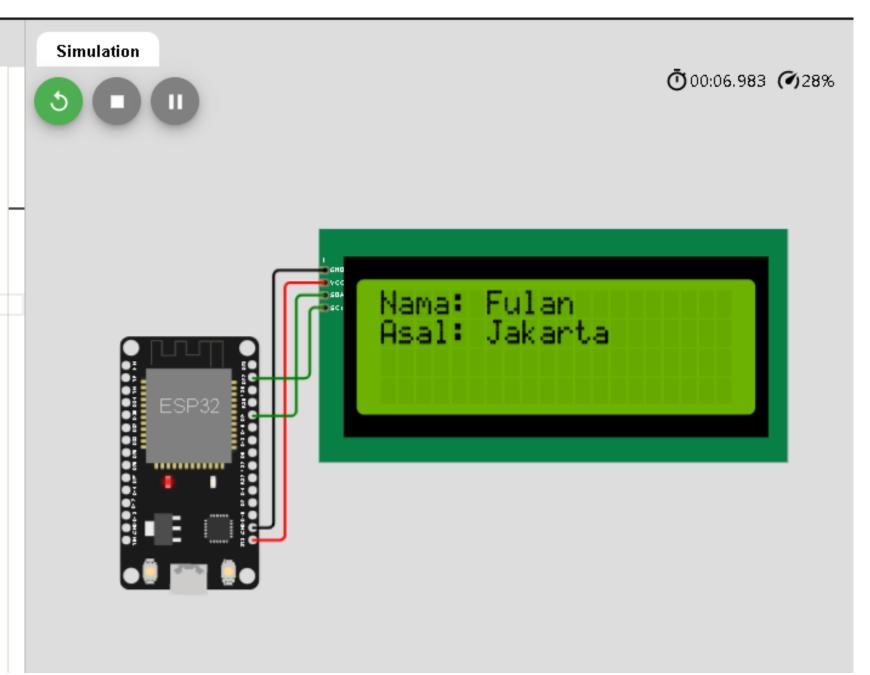
# Challenges: Menampilkan Nama dan Asal Daerah Pada LCD


- Buatlah rangkaian seperti pada gambar disamping, LCD yang digunakan adalah LCD 20x4 I2C
- Buatlah program yang dapat menampilkan nama lengkap dan asal daerah peserta pada LCD.
- Contoh program berjalan seperti gambar disamping



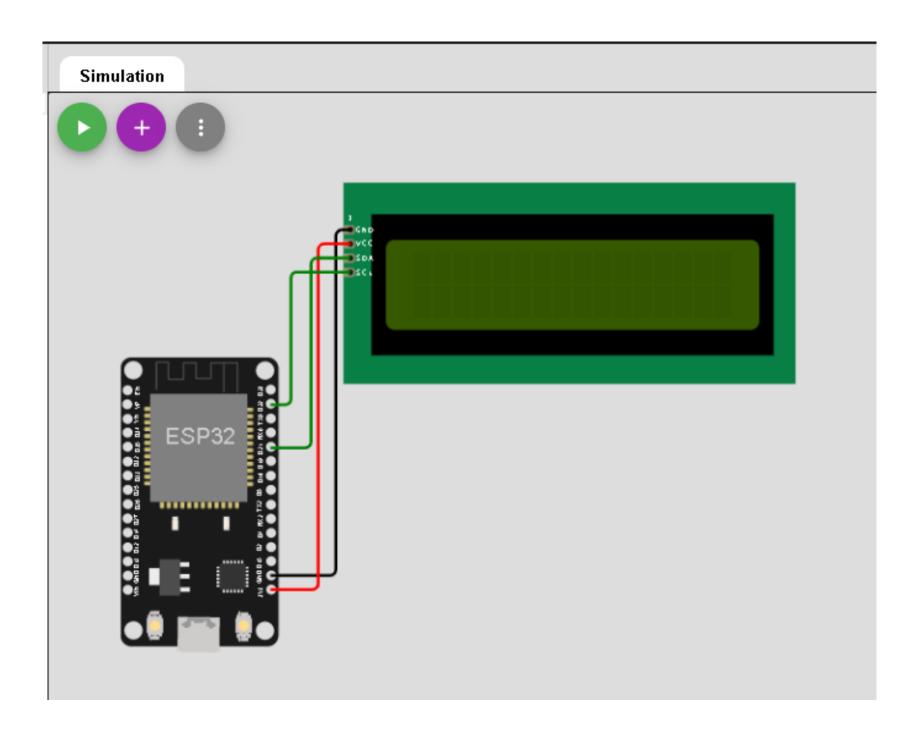
- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping, klik add (+) dan pilih LCD 16X2 (I2C).
- Koneksikan pin LCD seperti petunjuk ini:
  - o VCC ke 3V3
  - o GND ke GND
  - o SDA ke D21 (pin SDA)
  - SCL ke D22 (pin SCL)



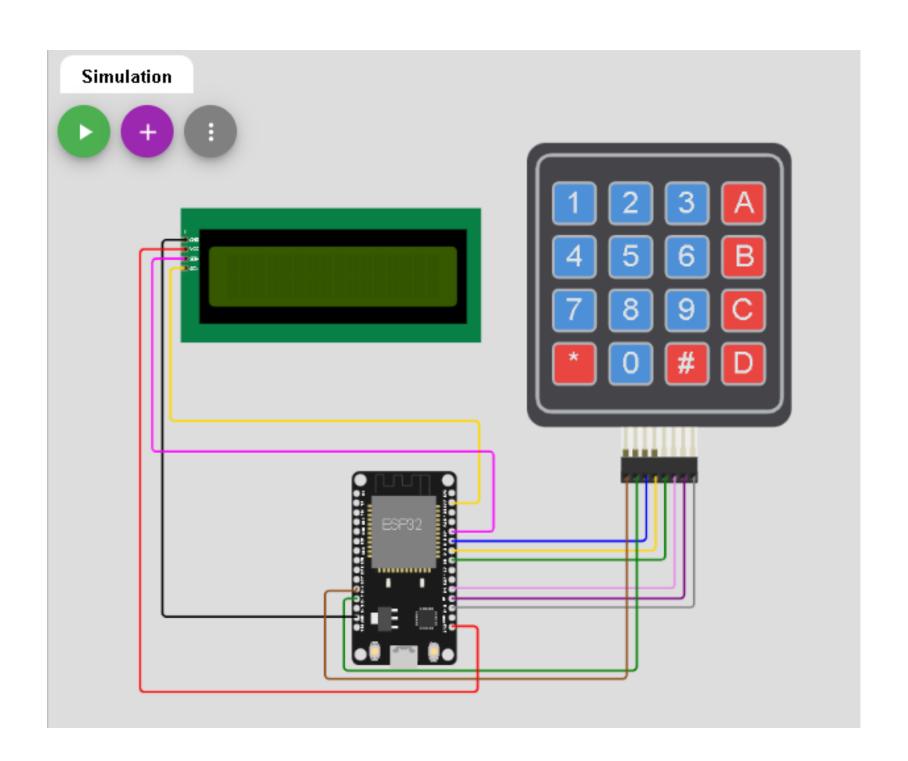- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping, klik add (+), LCD 16X2 (I2C) dan Keypad
- Koneksikan pin LCD seperti petunjuk ini:
  - o VCC ke 3V3
  - o GND ke GND
  - SDA ke D21 (pin SDA)
  - o SCL ke D22 (pin SCL)
- Koneksikan Keypad dengan PIN seperti petunjuk ini:
  - o R1 ke D14
  - o R2 ke D12
  - o R3 ke D19
  - o R4 ke D18
  - o C1 ke D5
  - o C2 ke D4
  - o C3 ke D2
  - o C4 ke D15



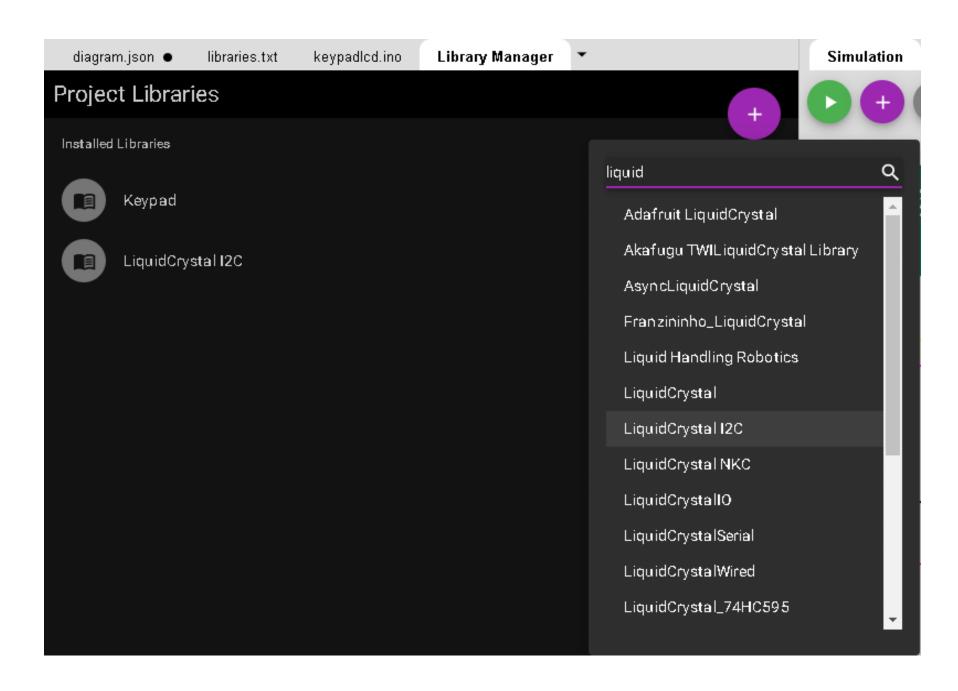- Pada library manager klik add (+)
- Tambahkan library Keypad dan LiquidCrystalI2C




• Buatlah kode program seperti gambar disamping.


Coding: <u>Download</u>

```
libraries.txt
                            keypadlcd.ino •
                                             Library Manager **
diagram.json •
       #include <LiquidCrystal_I2C.h>
       #include <Keypad.h>
       LiquidCrystal_I2C lcd(@x27, 16, 2);
       const byte BARIS = 4; //Jumlah Baris Keypad
       const byte KOLOM = 4; //Jumlah Kolom Keypad
  10
       char hexaKeys[BARIS][KOLOM] = {
  12
  13
         {'1', '2', '3', 'A'},
         {'4', '5', '6', 'B'},
  14
         {'7', '8', '9', 'C'},
  15
         {'*', '0', '#', 'D'}
  16
  17
  18
  19
       byte rowPins[BARIS] = { 14, 12, 19, 18 };
  21
       byte colPins[KOLOM] = { 5, 4, 2, 15 };
  23
       Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, BARIS,
  24
  25
       void setup(){
  26
       lcd.init();
  28
  29
```

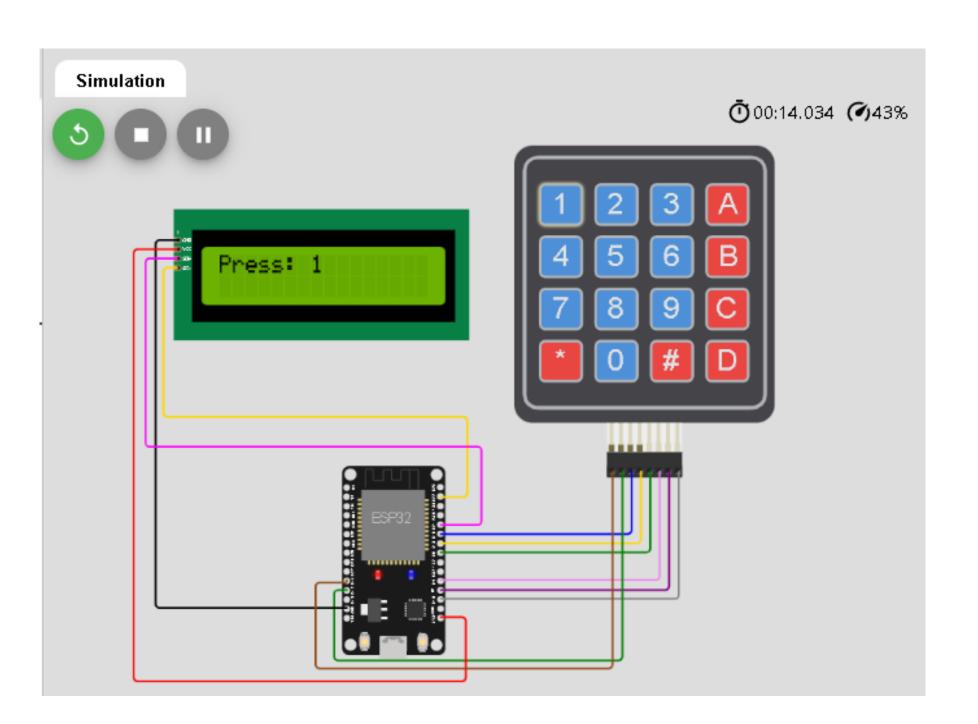
- Jalankan simulasi dengan klik start the simulation
- LCD akan menampilkan tulisan "Keypad Arduino"
- Setelah itu, klik tombol-tombol pada keypad
- LCD akan menampilkan karakter dari tombol yang ditekan.



- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping, klik add (+) lalu tambahkan LCD 16x2 I2C, Keypad, Buzzer, LED dan 1 Resistor
- Atur nilai resistor menjadi 220 Ohm
- Koneksikan pin LCD seperti petunjuk ini:
  - o VCC ke 3V3
  - o GND ke GND
  - SDA ke D21 (pin SDA)
  - SCL ke D22 (pin SCL)
- Koneksikan Keypad dengan PIN seperti petunjuk ini:
  - o R1 ke D14
  - o R2 ke D12
  - o R3 ke D19
  - o R4 ke D18
  - o C1 ke D5
  - o C2 ke D4
  - o C3 ke D2
  - o C4 ke D15
- Koneksikan LED ke pin D26
- Koneksikan buzzer dengan pin D25

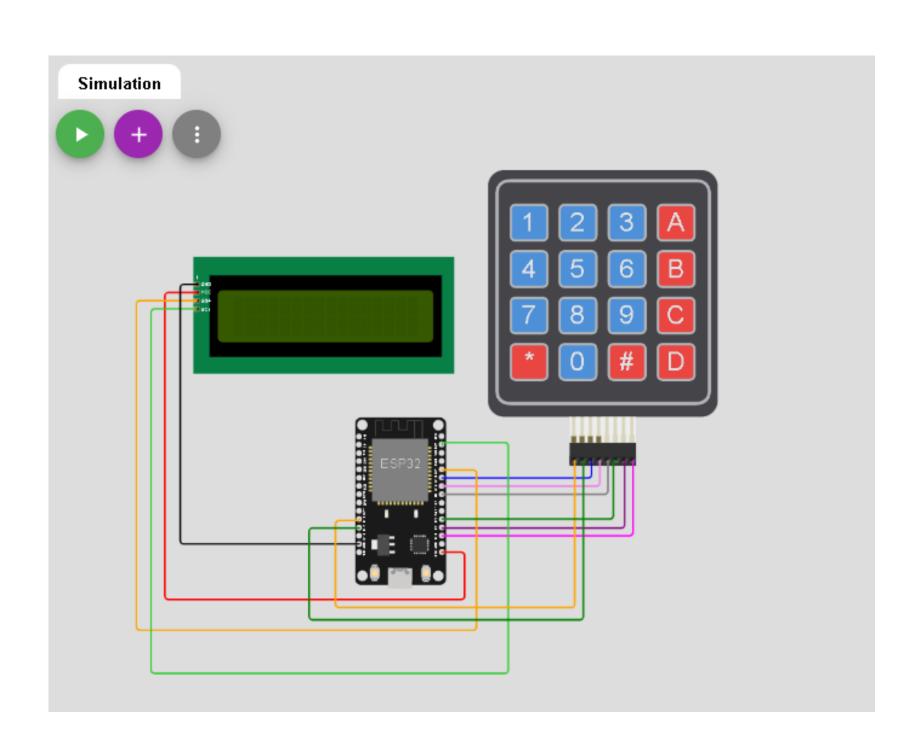

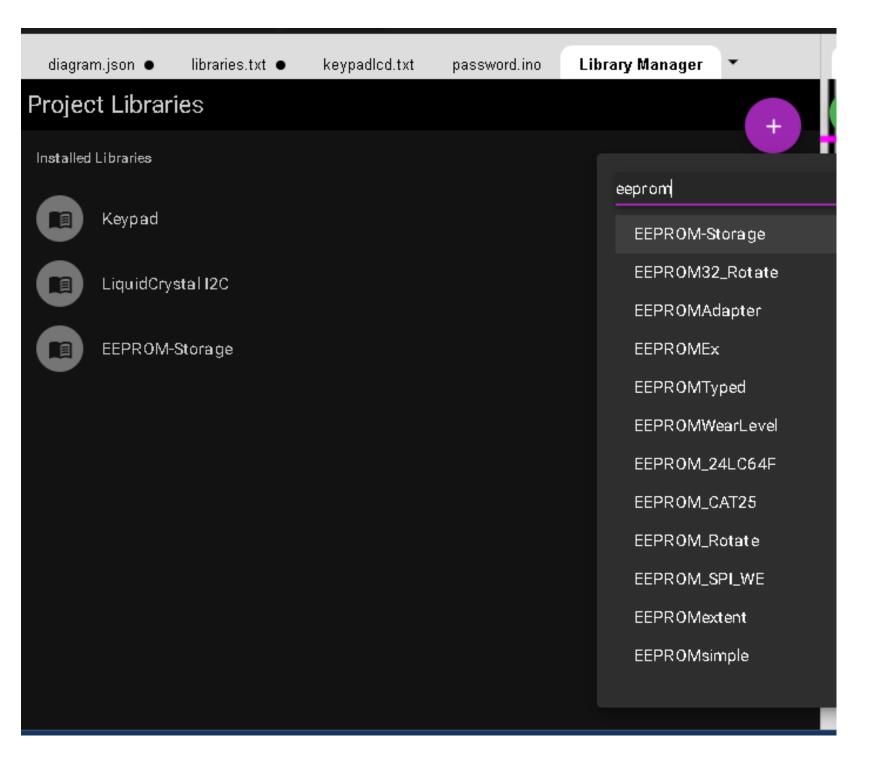- Pada library manager klik add (+)
- Tambahkan library Keypad, dan LiquidCrystall2C




- Buatlah program seperti gambar disamping
- Program dapat diunduh melalui link berikut


Coding: Download

```
kepad password.ino •
                                             Library Manager 🔻
                      diagram.json •
       #include <Keypad.h>
                                          //Library keypad
                                      //Library LCD I2C
       #include <LiquidCrystal_I2C.h>
      LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //Alamat I2C
       const byte ROWS = 4; //Jumlah baris keypad
                              //Jumlah kolom keypad
       const byte COLS = 4;
       char Keys[ROWS][COLS] = { //Membuat array keypad
        {'1','2','3','A'},
        {'4','5','6','B'},
        {'7','8','9','C'},
  11
        {'*','0','#','D'}
  13
  14
       byte rowPins[ROWS] = { 14, 12, 19, 18 };
      byte colPins[COLS] = { 5, 4, 2, 15 };
  17
       Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(Keys), rowPins, colPins, ROWS, COL
  19
  20
                               //Variabel penampung input keypad
       char customKey;
       int number = 0;
                               //Variabel penampung nilai angka
       int password = 1379;
                               //Password
  24
       void setup() {
  25
        lcd.init ();
                                   //Mulai LCD
        lcd.setBacklight(HIGH); //Nyalakan backlight
  27
  28
  29
  30
       void loop() {
        lcd.setCursor(0,0);
                                          //Tampilan pada layar LCD
  32
        lcd.print("Input Password");
```

- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping, klik add (+) lalu tambahkan LCD 16x2 I2C, Keypad, Buzzer, LED dan 1 Resistor
- Atur nilai resistor menjadi 220 Ohm
- Koneksikan pin LCD seperti petunjuk ini:
  - o VCC ke 3V3
  - o GND ke GND
  - SDA ke D21 (pin SDA)
  - SCL ke D22 (pin SCL)
- Koneksikan Keypad dengan PIN seperti petunjuk ini:
  - o R1 ke D14
  - o R2 ke D12
  - o R3 ke D19
  - o R4 ke D18
  - o C1 ke D5
  - o C2 ke D4
  - o C3 ke D2
  - o C4 ke D15
- Koneksikan LED ke pin D26
- Koneksikan buzzer dengan pin D25

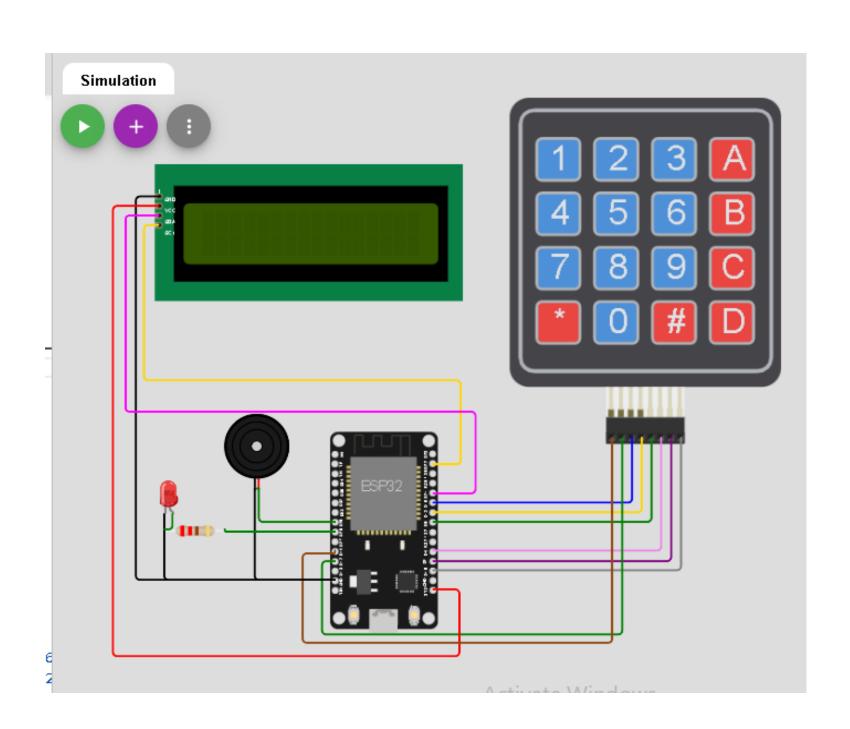


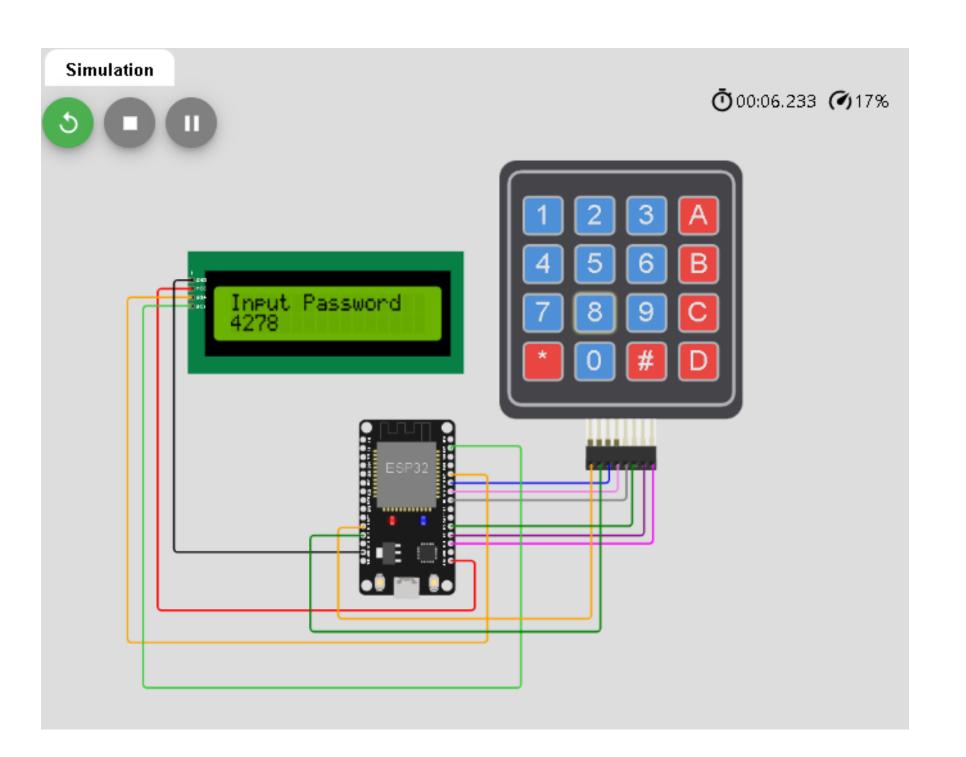- Jalankan Simulasi, klik start the simulation
- Pada LCD akan muncul teks "Input Password"
- Tekan tombol-tombol pada keypad
- Klik # untuk cek password
- Jika pasword benar maka akan menampilkan teks "Acces Accepted"
- Jika password salah maka akan menampilkan teks "Invalid password"
- Klik \* untuk menghapus layar



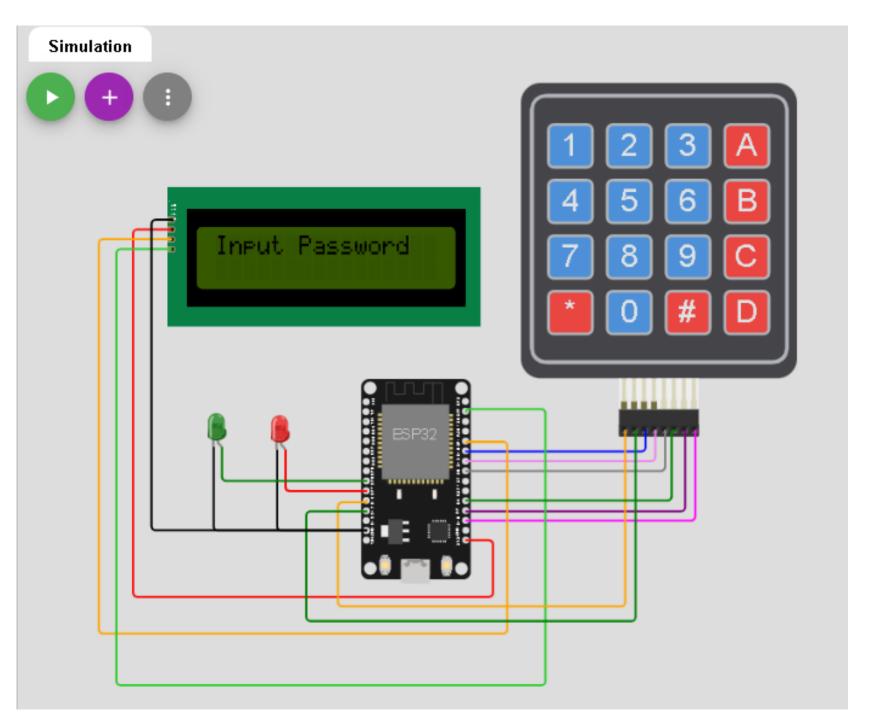
# Challenge: Smart Pasword Keypad dengan Output Teks LCD dan LED

• Buatlah sistem smart password yang dimana ketika password benar maka lampu Hijau akan menyala. Sebaliknya, jika salah maka lampu merah yang akan menyala.



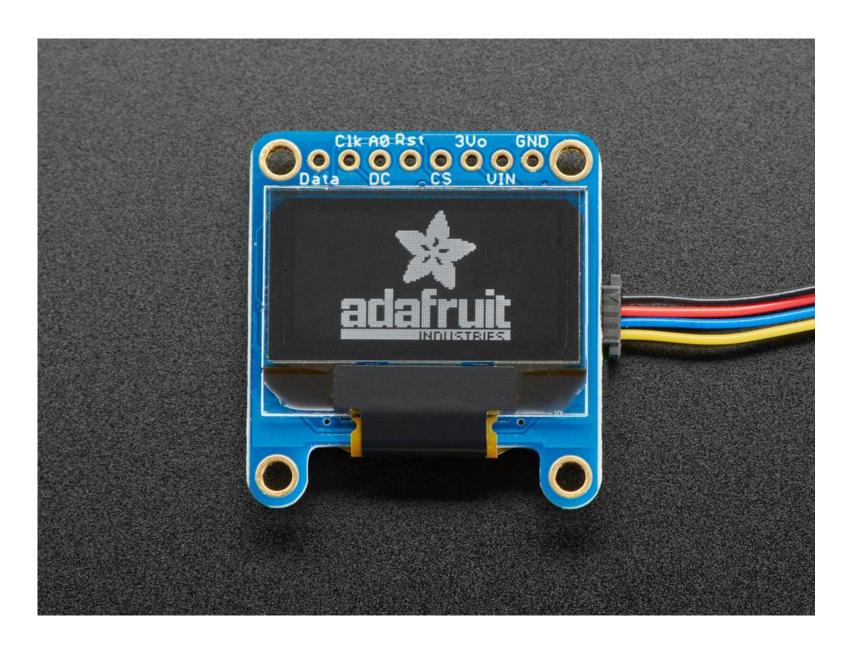
#### Adafruit OLED SSD 1306


Organic Light-Emitting Diode (OLED) merupakan layar display yang terbuat dari semikonduktor berfungsi sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED digunakan dalam teknologi *electroluminence*, seperti pada tampilan layar atau display.



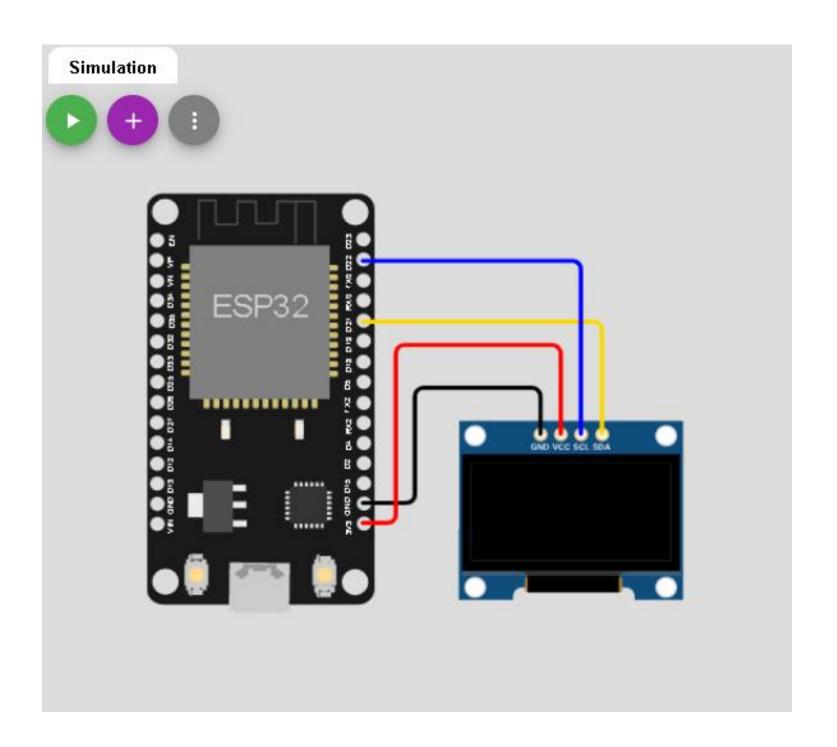- Klik add(+), tambahkan SSD OLED 1306
- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping
- Koneksikan pin OLED 1306 seperti petunjuk ini:
  - VCC ke 3V3
  - GND ke GND
  - SDA ke D21 (pin SDA)
  - SCL ke D22 (pin SCL)



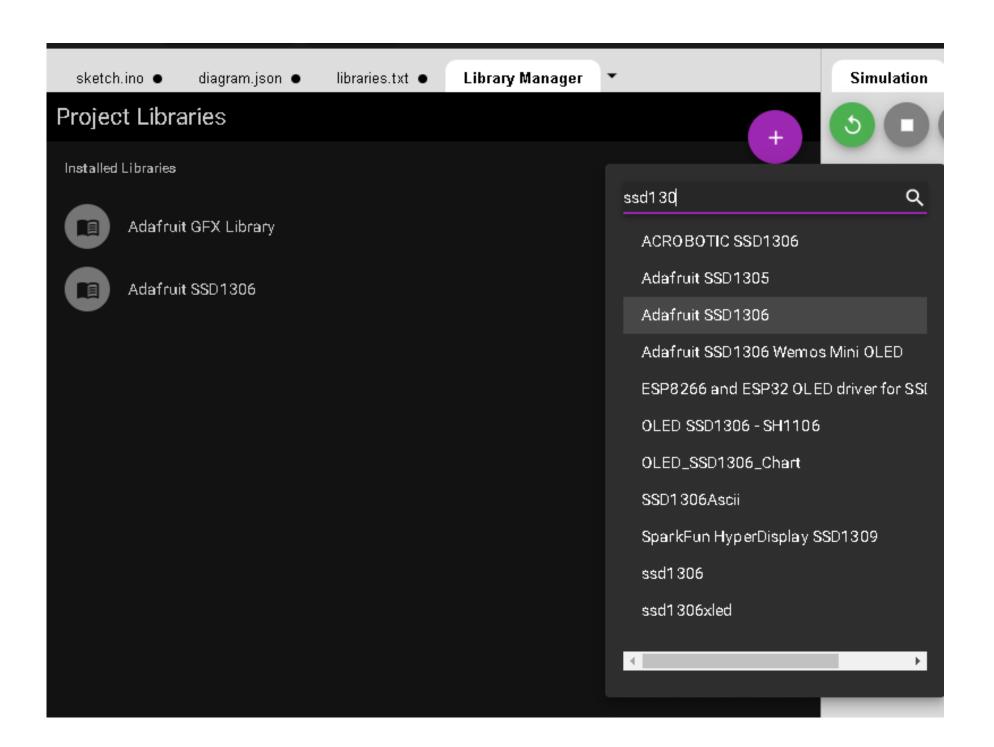 Pada library manager, klik (+) untuk menambahkan library Adafruit SSD 1306 dan Adafruit GFX Library




 Buatlah program seperti gambar disamping. Program dapat di unduh melalui link berikut :


Coding: <u>Download</u>

```
Library Manager
sketch.ino •
             diagram.json •
                             libraries.txt ●
       #include <Wire.h>
       #include <Adafruit GFX.h>
       #include <Adafruit_SSD1306.h>
       #define LEBAR LAYAR 128 // Lebar layar OLED yang digunakan
       #define TINGGI LAYAR 64 // Tinggi layar OLED yang digunakan
       Adafruit SSD1306 oled(LEBAR LAYAR, TINGGI LAYAR, &Wire, -1);
  10
       void setup() {
  11
         Serial.begin(9600);
  12
  13
         // initialize OLED display with I2C address 0x3C
  14
        if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
  15
          Serial.println(F("failed to start SSD1306 OLED"));
  16
           while (1);
  17
  18
  19
  20
         delay(2000);
         oled.clearDisplay(); // clear display
  21
  22
         oled.setTextSize(1);
  23
                                      // Atur ukuran text
         oled.setTextColor(WHITE);
                                      // Atur warna text
                                      // Atur posisi text pada display
         oled.setCursor(0, 10);
         oled.println("Hello World"); // Text yang dicetak
                                      // menampilkan display OLED
  27
         oled.display();
  28
  29
```

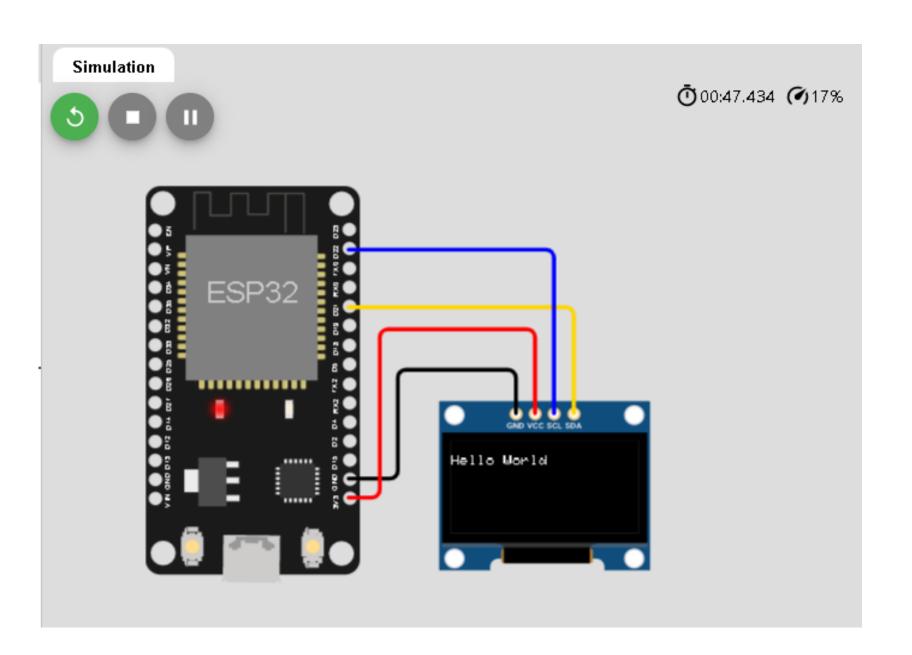
- Jalankan simulasi dengan klik start the simulation
- Pada OLED akan menampilkan teks "Hello World"



- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping, klik add (+) lalu tambahkan SSD OLED 1306 dan Keypad
- Koneksikan pin LCD seperti petunjuk ini:
  - o VCC ke 3V3
  - o GND ke GND
  - SDA ke D21 (pin SDA)
  - o SCL ke D22 (pin SCL)
- Koneksikan Keypad dengan PIN seperti petunjuk ini:
  - o R1 ke D14
  - o R2 ke D12
  - o R3 ke D19
  - o R4 ke D18
  - o C1 ke D5
  - o C2 ke D4
  - o C3 ke D2
  - o C4 ke D15

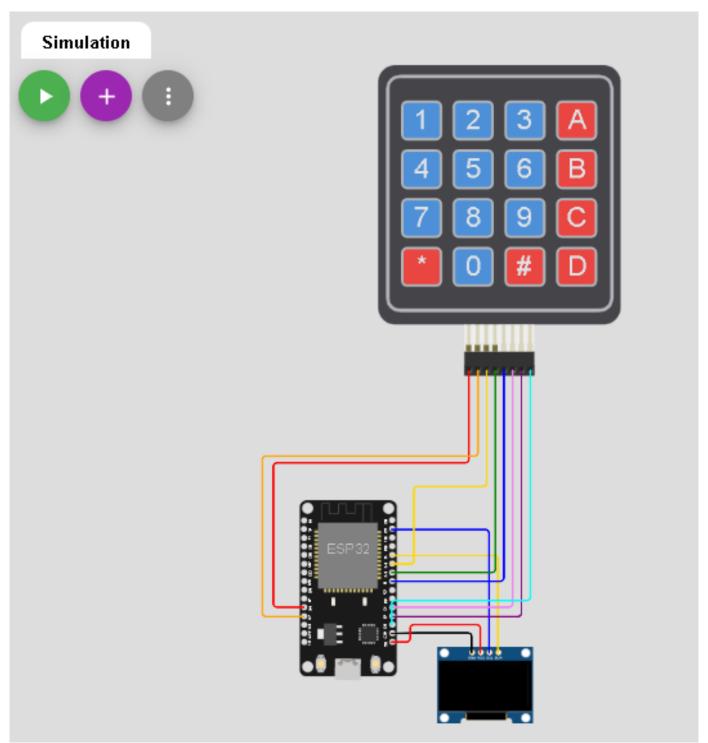

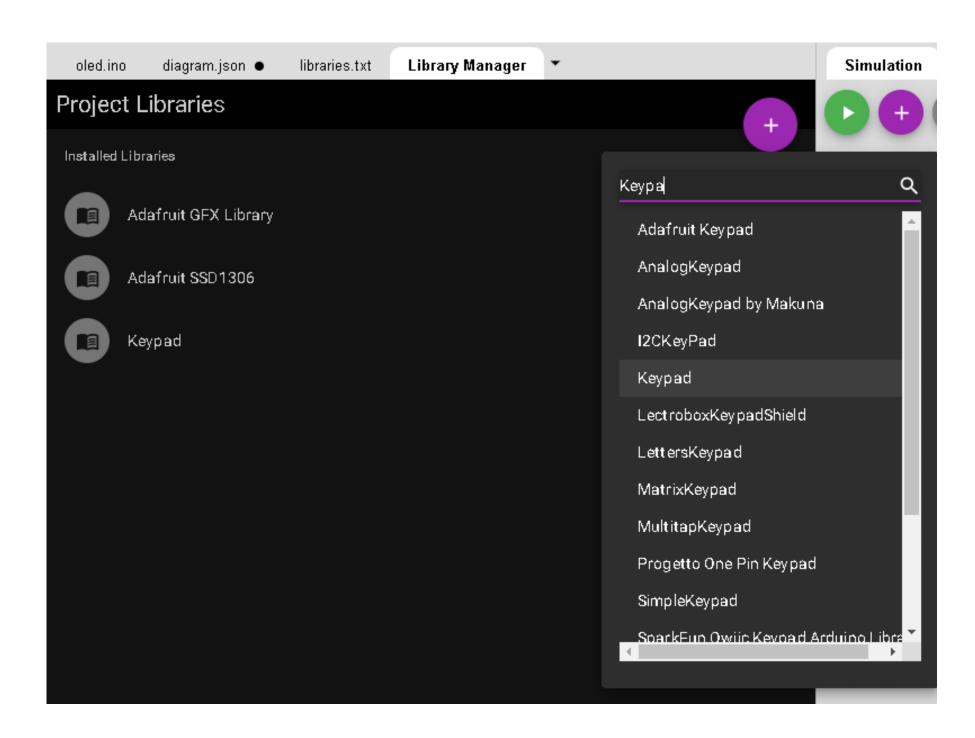 Pada library manager, klik (+) untuk menambahkan library Adafruit SSD 1306 Adafruit GFX Library dan Keypad



 Buatlah program seperti gambar disamping. Program dapat di unduh melalui link berikut :

Coding: <u>Download</u>


```
Library Manager **
oled.ino
          diagram.json •
                          libraries.txt
       #include <Wire.h>
       #include <Adafruit GFX.h>
       #include <Adafruit SSD1306.h>
       #include <Keypad.h>
       #define LEBAR LAYAR 128 // Lebar layar OLED yang digunakan
       #define TINGGI LAYAR 64 // Tinggi layar OLED yang digunakan
       Adafruit SSD1306 oled(LEBAR LAYAR, TINGGI LAYAR, &Wire, -1);
       const byte BARIS = 4; //Jumlah Baris Keypad
       const byte KOLOM = 4; //Jumlah Kolom Keypad
 13
       char hexaKeys[BARIS][KOLOM] = {
 15
         {'1', '2', '3', 'A'},
        {'4', '5', '6', 'B'},
         {'7', '8', '9', 'C'},
  18
         {'*', '0', '#', 'D'}
  19
  20
  21
       byte rowPins[BARIS] = { 14, 12, 19, 18 };
       byte colPins[KOLOM] = { 5, 4, 2, 15 };
  25
       Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, BARIS,
  27
  28
       void setup() {
```

SSD 1306

Klik start the simulation


Klik pada tombol-tombol keypad

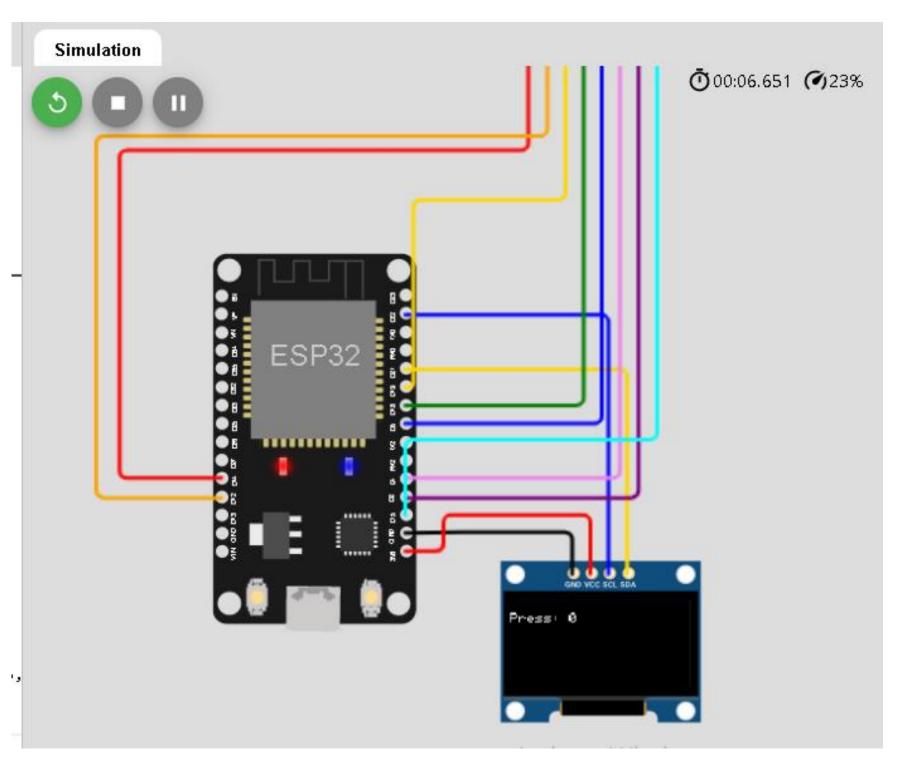• Pada OLED akan menampilkan karakter sesuai dengan tombol yang ditekan



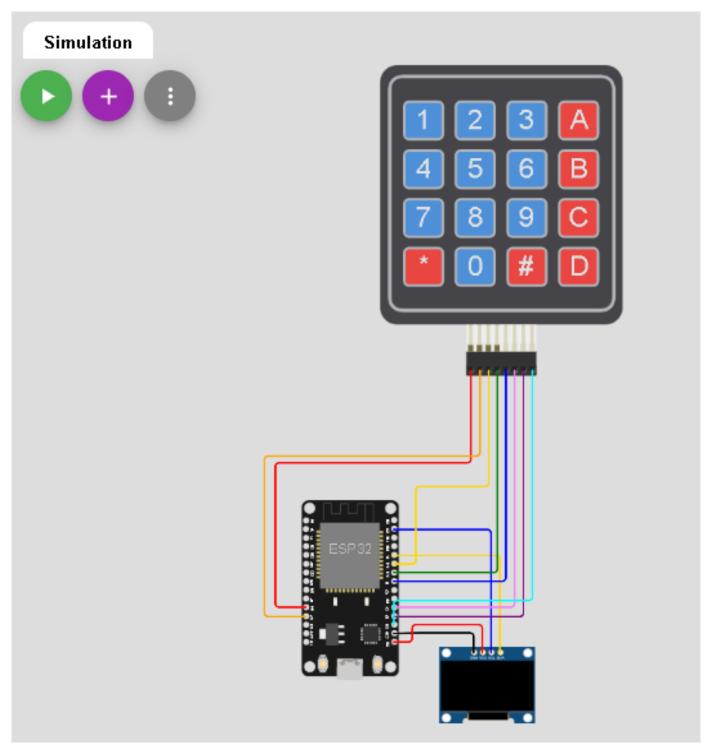
## Membuat Smart Password dengan Keypad dan OLED SSD 1306

- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping, klik add (+) lalu tambahkan SSD OLED 1306 dan Keypad
- Koneksikan pin OLED seperti petunjuk ini:
  - o VCC ke 3V3
  - o GND ke GND
  - SDA ke D21 (pin SDA)
  - SCL ke D22 (pin SCL)
- Koneksikan Keypad dengan PIN seperti petunjuk ini:
  - o R1 ke D14
  - o R2 ke D12
  - o R3 ke D19
  - o R4 ke D18
  - o C1 ke D5
  - o C2 ke D4
  - o C3 ke D2
  - o C4 ke D15


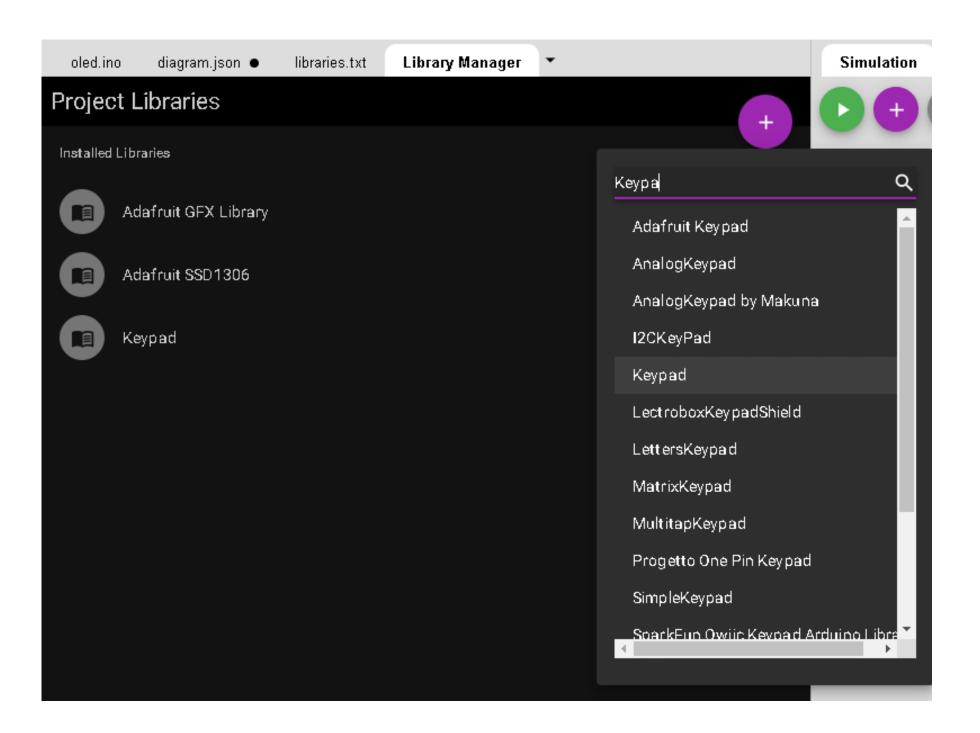
### Membuat Smart Password dengan Keypad dan OLED SSD 1306

 Pada library manager, klik (+) untuk menambahkan library Adafruit SSD 1306 Adafruit GFX Library dan Keypad



### Membuat Smart Password dengan Keypad dan OLED SSD 1306 oled.txt diagram.json libraries.txt oled\_pw.ino Library Manager •

- Buatlah program seperti gambar disamping
- Program dapat diunduh melalui link berikut

Coding: <u>Download</u>

```
Library Manager **
         diagram.json
                      libraries.txt
oled.txt
                                   oled pw.ino
       #include <Wire.h>
       #include <Adafruit GFX.h>
       #include <Adafruit SSD1306.h>
       #include <Keypad.h>
       #define TINGGI LAYAR 64 // Tinggi layar OLED yang digunakan
       #define LEBAR LAYAR 128 // Lebar layar OLED yang digunakan
       const byte ROWS = 4; //Jumlah baris keypad
       const byte COLS = 4; //Jumlah kolom keypad
  11
       Adafruit SSD1306 oled(LEBAR LAYAR, TINGGI LAYAR, &Wire, -1);
  13
       char Keys[ROWS][COLS] = { //Membuat array keypad
  14
        {'1','2','3','A'},
         {'4','5','6','B'},
  16
         {'7','8','9','C'},
         {'*','0','#','D'}
  18
  19
  20
       byte rowPins[ROWS] = { 14, 12, 19, 18 };
       byte colPins[COLS] = { 5, 4, 2, 15 };
  23
       Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(Keys), rowPins, colPins, ROWS, COL
  25
  26
                               //Variabel penampung input keypad
       char customKey;
       int number = 0;
                               //Variabel penampung nilai angka
       int password = 1379;
                               //Password
  30
       void setup() {
       Serial.begin(9600);
  32
```


Membuat Smart Password dengan Keypad dan

**OLED SSD 1306** 

• Jalankan simulasi

 Pada OLED akan muncul teks "Selamat Datang"

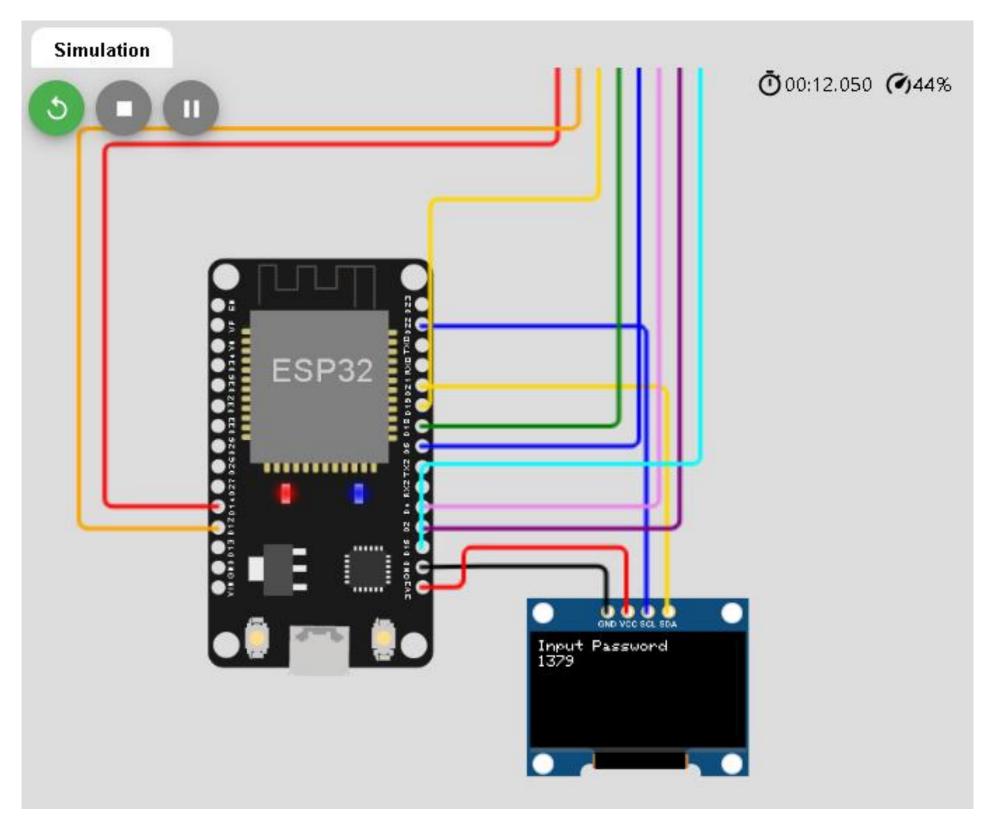- Tekan tombol pada keypad untuk memasukkan password
- Tekan "#" untuk cek password
- Tekan "\*" untuk menghapus tampilan layar











- **Sekian Materi**
- Praktik Pemrograman Smart
   Password Aplikatif dengan Input dan
- Display

Digitalent Scholarship Professional Academy

indobot.co.id